

Maschenstromverfahren / Kreisstromverfahren

Ein Beispiel

Thomas Maul


Brühlwiesenschule, Hofheim

20. Januar 2026


Für eigene Teile gilt:




Aufgabenstellung

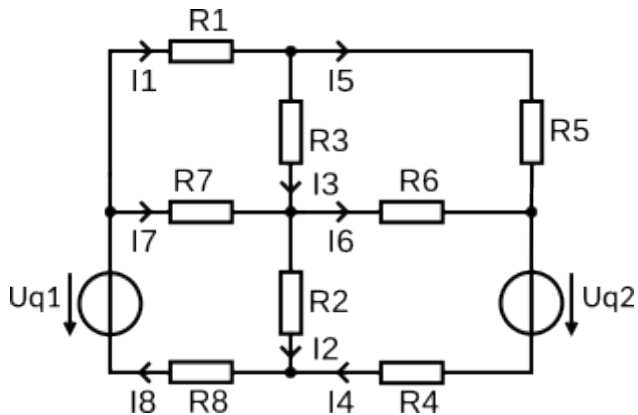


Baum

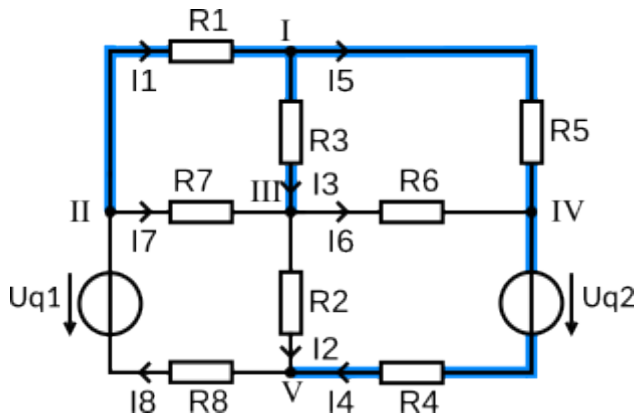


Baum und Masche 1

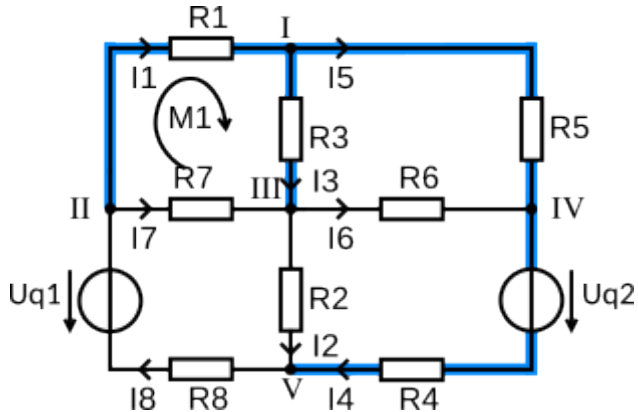


Baum und Maschen 1 und 2

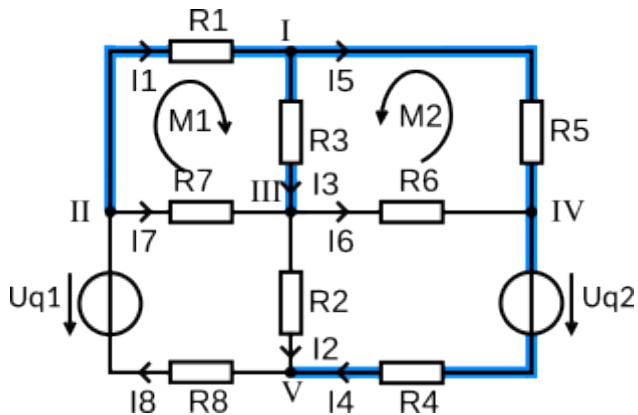


Baum und Maschen 1 bis 3

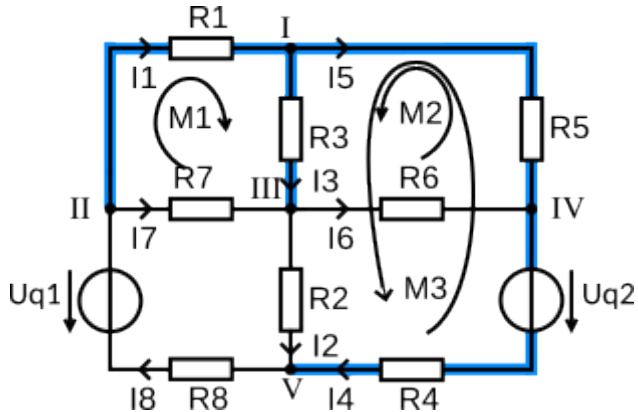

Baum und Maschen 1 bis 4

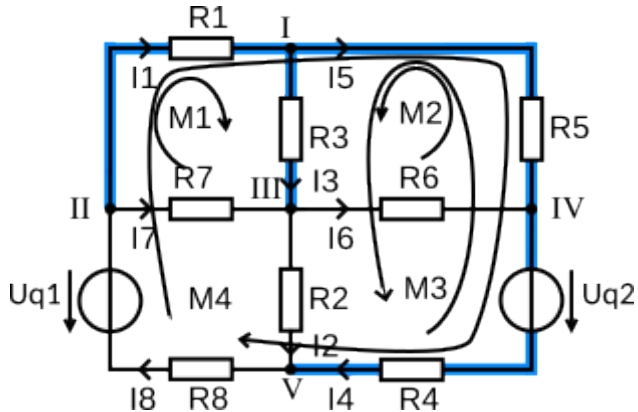


LGS aus Schaltung I

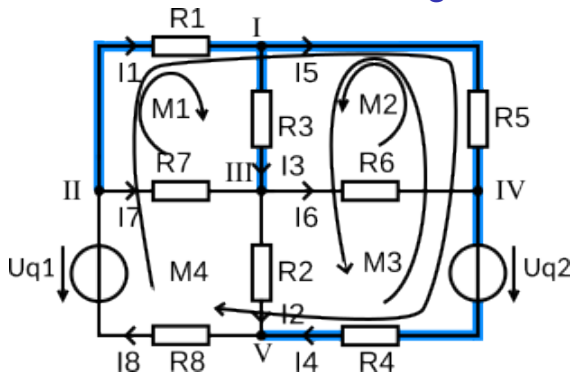


$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_7 & & & \\ & R_3 + R_5 + R_6 & & \\ & & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 & \\ & & & R_1 + R_4 + R_5 + R_8 \end{pmatrix}$$

LGS aus Schaltung II

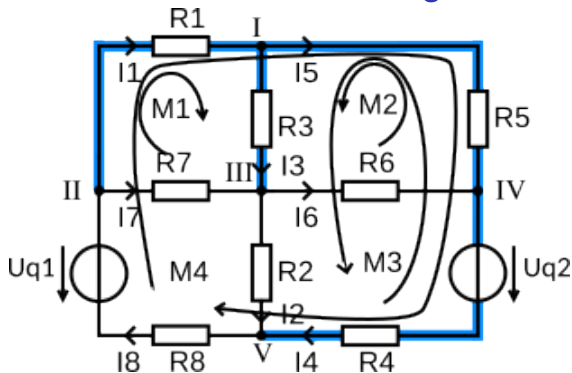


$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_7 & R_3 + R_5 + R_6 & 0 \\ 0 & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 & U_{q2} \\ R_1 + R_4 + R_5 + R_8 & 0 & U_{q1} - U_{q2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

LGS aus Schaltung III

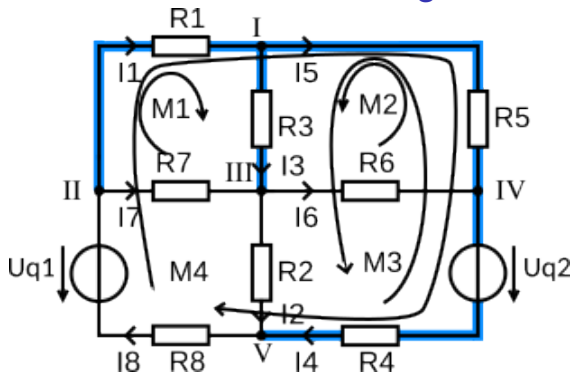


$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_7 & R_3 & R_3 & R_1 \\ R_3 + R_5 + R_6 & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 & R_1 + R_4 + R_5 + R_8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & U_{q2} \\ 0 & 0 & U_{q1} - U_{q2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{q2} \\ U_{q1} - U_{q2} \end{pmatrix}$$

LGS aus Schaltung IV

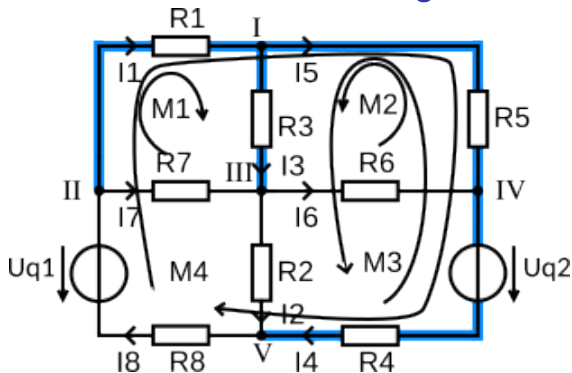


$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_7 & R_3 & R_3 & R_1 \\ R_3 & R_3 + R_5 + R_6 & R_3 + R_5 & -R_5 \\ & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 & & \\ & & R_1 + R_4 + R_5 + R_8 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{q2} \\ U_{q1} - U_{q2} \end{pmatrix}$$

LGS aus Schaltung IV

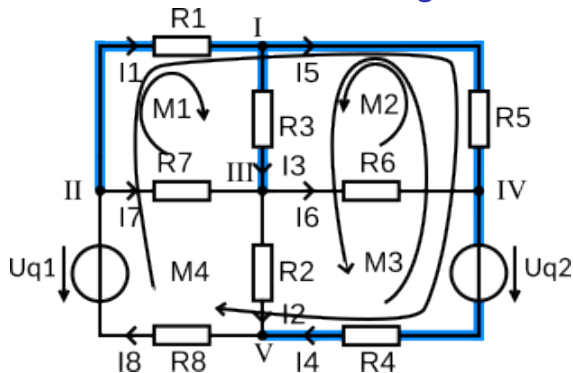

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_7 & R_3 & R_3 & R_1 \\ R_3 & R_3 + R_5 + R_6 & R_3 + R_5 & -R_5 \\ R_3 & R_3 + R_5 & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 & -R_4 - R_5 \\ & & & R_1 + R_4 + R_5 + R_8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{q2} \\ U_{q1} - U_{q2} \end{pmatrix}$$

LGS aus Schaltung V

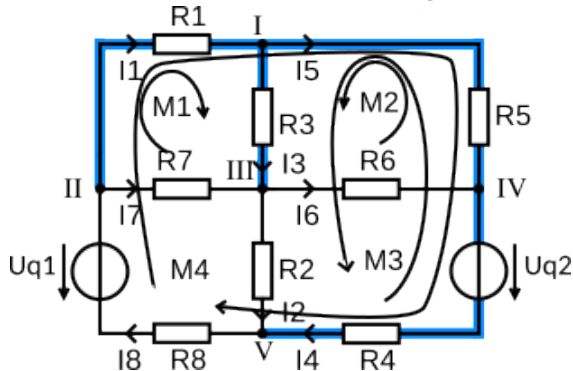

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_7 & R_3 & R_3 & R_1 \\ R_3 & R_3 + R_5 + R_6 & R_3 + R_5 & -R_5 \\ R_3 & R_3 + R_5 & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 & -R_4 - R_5 \\ R_1 & -R_5 & R_4 + R_5 & R_1 + R_4 + R_5 + R_8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \\ I_{M4} \end{pmatrix} = (U$$

LGS aus Schaltung V

$$\begin{pmatrix}
 R_1 + R_3 + R_7 & R_3 & R_3 & R_1 \\
 R_3 & R_3 + R_5 + R_6 & R_3 + R_5 & -R_5 \\
 R_3 & R_3 + R_5 & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 & -R_4 - R_5 \\
 R_1 & -R_5 & -R_4 - R_5 & R_1 + R_4 + R_5 + R_8
 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \\ I_{M4} \end{pmatrix} \\
 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{q2} \\ U_{q1} - U_{Q2} \end{pmatrix}$$

Werte einsetzen I

$$R_1 = 120\Omega, R_2 = 220\Omega, R_3 = 220\Omega, R_4 = 560\Omega,$$

$$R_5 = 470\Omega, R_6 = 390\Omega, R_7 = 820\Omega, R_8 = 390\Omega$$

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_3 + R_7 & R_3 & R_3 & R_1 \\ R_3 & R_3 + R_5 + R_6 & R_3 + R_5 & -R_5 \\ R_3 & R_3 + R_5 & R_2 + R_3 + R_4 + R_5 & -R_4 - R_5 \\ R_1 & -R_5 & -R_4 - R_5 & R_1 + R_4 + R_5 + R_8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \\ I_{M4} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{q2} \\ U_{q1} - U_{Q2} \end{pmatrix}$$

Werte einsetzen II

$$R_1 = 120\Omega, R_2 = 220\Omega, R_3 = 220\Omega, R_4 = 560\Omega,$$

$$R_5 = 470\Omega, R_6 = 390\Omega, R_7 = 820\Omega, R_8 = 390\Omega$$

$$\begin{pmatrix} 1160 & 220 & 220 & 120 \\ 220 & 1080 & 690 & -470 \\ 220 & 690 & 1470 & -1030 \\ 120 & -470 & -1030 & 1540 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \\ I_{M4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 15 \text{ V} \\ -3 \text{ V} \end{pmatrix}$$


Lösung I

$$R_1 = 120\Omega, R_2 = 220\Omega, R_3 = 220\Omega, R_4 = 560\Omega,$$

$$R_5 = 470\Omega, R_6 = 390\Omega, R_7 = 820\Omega, R_8 = 390\Omega$$

$$\begin{pmatrix} 1160 & 220 & 220 & 120 \\ 220 & 1080 & 690 & -470 \\ 220 & 690 & 1470 & -1030 \\ 120 & -470 & -1030 & 1540 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3,6 \cdot 10^{-3} \\ -8,9 \cdot 10^{-3} \\ 22,3 \cdot 10^{-3} \\ 10,5 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 15 \text{ V} \\ -3 \text{ V} \end{pmatrix}$$

Ströme berechnen

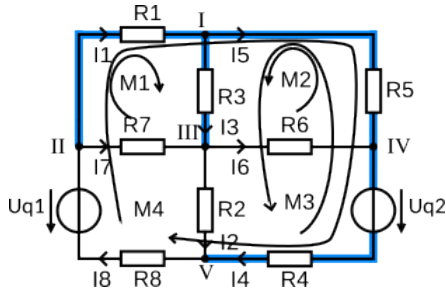

$$I_{M1} = -3,6 \text{ mA}, I_{M2} = 8,9 \text{ mA}, I_{M3} = 22,3 \text{ mA}, I_{M4} = 10,5 \text{ mA}$$

$$I_2 = I_{M3} = 22,3 \text{ mA}, I_6 = I_{M2} = -8,9 \text{ mA}, I_7 = -I_{M1} = 3,6 \text{ mA}, I_8 = I_{M4} = 10,5 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_{M1} + I_{M4} = 6,9 \text{ mA}, I_3 = I_{M1} + I_{M2} + I_{M3} = 9,8 \text{ mA}, I_4 = -I_{M3} + I_{M4} = -11,8 \text{ mA},$$

$$I_5 = -I_{M2} - I_{M3} + I_{M4} = -3 \text{ mA}$$