

# Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, Technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

## Gleichstromnetzanalyse

Thomas Maul

V 0.1.3 - im Aufbau

Stand: 22. November 2025

### Inhaltsverzeichnis

<b>I. Themenfeld 12.1 - Gleichstromnetzanalyse</b>	<b>2</b>
<b>1. Zweipole</b>	<b>2</b>
<b>2. Spannungsteiler</b>	<b>4</b>
2.1. Übungen . . . . .	5
<b>3. Überlagerung</b>	<b>5</b>
3.1. Aufgaben zu Überlagerung . . . . .	8
<b>4. Dreieck &lt;-&gt; Stern</b>	<b>9</b>
<b>5. Pflicht-Themen, die noch offen sind</b>	<b>12</b>
<b>6. Lösungen</b>	<b>12</b>
6.1. Ersatzwiderstand . . . . .	12
6.1.1. Übungen zu Zweipole I . . . . .	12
6.1.2. Übungen zu Zweipole II . . . . .	12
6.2. Spannungsteiler . . . . .	12
6.3. Lösungsvorschlag zu Schaltung 2 . . . . .	12
6.3.1. Schaltung 2 - nur Quelle 1 aktiv . . . . .	13
6.3.2. Schaltung 2 - nur Quelle 2 aktiv . . . . .	16
6.4. Lösungsvorschlag zu Schaltung 3 . . . . .	19
6.4.1. Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv . . . . .	19
<b>7. Literatur und Quellen</b>	<b>23</b>

# Teil I.


## Themenfeld 12.1 - Gleichstromnetzanalyse

### 1. Zweipoltheorie (Pflicht)

In der Elektrotechnik werden Bauteile, die zwei Abschlüsse haben als Zweipole bezeichnet. Dies können jeweils einzelne Widerstände, Spulen und Kondensatoren sein. Manchmal ist es praktisch eine (Teil-)Schaltung als einen Zweipol darzustellen und in Berechnungen als ein virtuelles Bauteil zu verwenden.
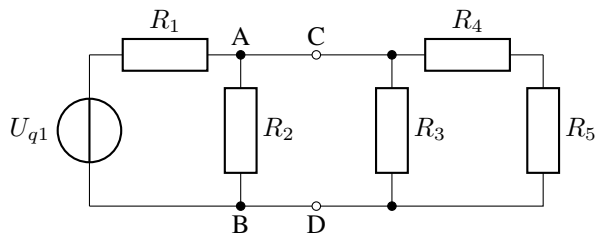
#### Zweipole

In der Schaltung unten sollen die Widerstände  $R_3$  bis  $R_5$  als ein virtuelles Bauteil dargestellt werden. Es soll




so aussehen, als ob nur ein Widerstand rechts von den Punkten C und D wäre. Durch Reihenschaltung von  $R_4$  und  $R_5$  zu  $R_{45}$  und anschließender Parallelschaltung mit  $R_3$  kann ich dies erreichen (siehe Bild 1). Der Widerstand  $R_{3||45}$  verhält sich für die Schaltung wie die Widerstände  $R_3$ ,  $R_4$  und  $R_5$ .

Ich lege für die Widerstände folgende Werte fest:
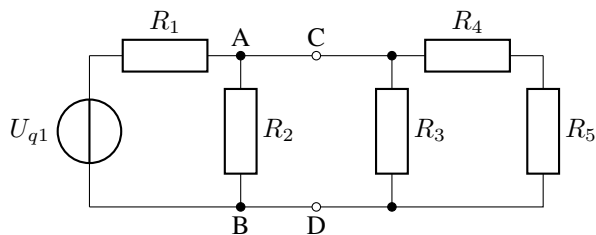
#### Werte für Berechnung

$$R_1 = 10\Omega \quad R_2 = 20\Omega \quad R_3 = 30\Omega \quad R_4 = 40\Omega \quad R_5 = 50\Omega \quad U_{q1} = 5V, \quad U_{q2} = 12V$$



#### Berechnung des Ersatzwiderstands

$$R_{45} = R_4 + R_5 \quad (1)$$

$$R_{45} = 40\Omega + 50\Omega \quad (2)$$

$$R_{45} = 90\Omega \quad (3)$$

$$\frac{1}{R_{3||45}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{45}} \quad (4)$$

$$\frac{1}{R_{3||45}} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{90\Omega} \quad (5)$$

$$R_{3||45} = 22,5\Omega \quad (6)$$

Jetzt kann ich den Gesamtwiderstand  $R_{3||45}$  berechnen. Ich kann jedoch nicht mehr einzelne Spannungen oder

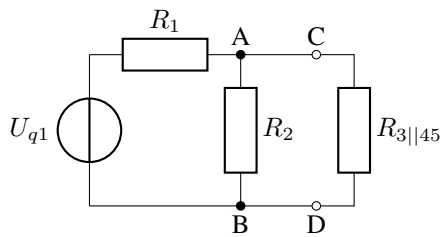


Abbildung 1: Berechnung des Ersatzwiderstands

Ströme messen oder darstellen.

Der virtuelle Widerstand  $R_{3||45}$  ersetzt die Schaltung der drei Widerstände. Das Gleiche ist mit allen passiven Bauteilen möglich. Auch aktive Bauteile (Quellen, Transistor, FET, ...) kann man durch einen Zweipol ersetzen.

### Übungen zu Zweipole I

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

**a**  $R_1 = R_2 = 220\Omega$   $R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 470\Omega$

**b**  $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 560\Omega$

**c**  $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$   $R_3 = 120\Omega$

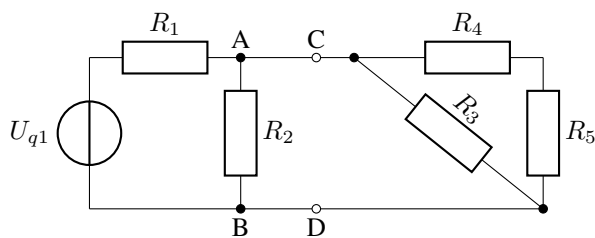


Abbildung 2: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1

Die Lösungen sind auf Seite [12](#)

### Übungen zu Zweipole II

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

**a**  $R_1 = R_2 = 220\Omega$   $R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 470\Omega$

**b**  $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$   $R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 560\Omega$

**c**  $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$   $R_3 = 120\Omega$

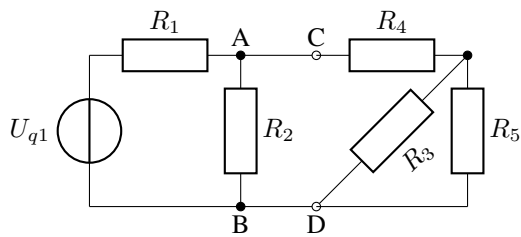


Abbildung 3: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2


## 2. Spannungsteiler

Bei einem Spannungsteiler wird eine anliegende Spannung in mehrere Teilspannungen aufgeteilt.

Dies kann zum Beispiel mit Widerständen passieren. Der Strom  $I$  muss in Bild 8 durch alle Widerstände fließen. Es gibt keine Knoten, an denen er sich aufteilt. Die Spannung  $U$  der Quelle fällt an allen Widerständen ab. An jedem Widerstand fällt ein Teil der Spannung ab. Die Spannung an den Widerständen ist nur von der Größe des Widerstands abhängig, da der Strom in allen Widerständen identisch ist.

Die Summe aller Spannungen in einem Stromkreis, man spricht auch von einem Umlauf, muss null sein. Die Richtung der Spannung an der Spannungsquelle wird hier in umgekehrter Richtung zu den Spannungen an den Widerständen gezählt (Formel 7).

### Spannungsteiler

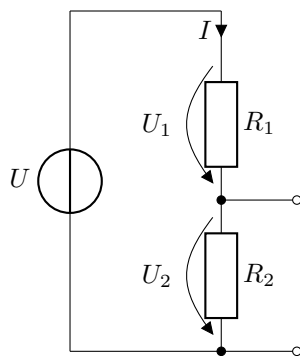

$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$

$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad (9)$$

$$U_2 = I * R_2 \quad (10)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_{ges}} * R_2 \quad (11)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} * R_2 \quad (12)$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$

Formel 8 ist hier für die beiden Teilwiderstände der Schaltung aufgestellt. Bei einem Spannungsteiler mit mehreren Widerständen wären hier alle Widerstände genannt.

Formel 9 stellt den Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Strom und den Widerständen und Spannungen dar. Wenn man nur den zweiten und dritten Teil der Gleichung betrachtet, ergibt sich ein Verhältnis. Das Verhältnis aus  $U_1$  zu  $R_1$  entspricht dem Verhältnis aus  $U_2$  zu  $I_2$ . Mit dem Formeln 10 kann ich das Verhältnis aus der Gesamtspannung  $U$  und der Teilspannung - hier  $U_2$  bestimmen. Dabei gilt: Die Teilspannung steht im Verhältnis zur Gesamtspannung, wie der Teilwiderstand zum Gesamtwiderstand.

Der Spannungsteiler in diesem Beispiel ist unbelastet, das bedeutet, dass außer den beiden Widerständen, die die Spannung  $U$  aufteilen keine weiteren Widerstände vorhanden sind. Wenn parallel zu  $R_2$  ein weiterer Widerstand geschaltet wäre, wäre zu prüfen, wie groß der Widerstand ist, der parallel geschaltet ist. Wenn der parallele Widerstand viel größer ist (Faktor 100 und mehr) kann er vernachlässigt werden, da der Strom, der durch den Parallelwiderstand fließt, sehr klein ist im Verhältnis zu  $R_2$ . Wenn die Widerstände annähernd die gleiche Größe hätten, würde man von einem belasteten Spannungsteiler sprechen. In diesem Fall müsste die Parallelschaltung unbedingt für die Berechnung berücksichtigt werden.

## 2.1. Übungen

Gegen sei der Spannungsteiler aus Bild 8. Berechnen Sie die fehlenden Werte in der Tabelle unten.

### Übungsaufgaben zu Spannungsteiler

U [V]	$R_1[\Omega]$	$R_2[\Omega]$	$I_{R1}$	$I_{R2}$
5	220	330		
12	220	470		
12	220		12 mA	
12	470			10,4 mA
	560	120	22 mA	
	470	1,5k	3,3 mA	

Die Lösungen sind auf [12](#)

## 3. Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (Pflicht)

Wenn in einer Schaltung, man spricht auch von elektrischen Netzwerken, mehr als eine Quelle vorhanden ist, speisen alle Quellen gemeinsam die Schaltung mit Energie. Um in der Schaltung unten (Abbildung 4) zu berechnen, wie viel Strom durch den Widerstand  $R_2$  fließt, muss ich wissen, wie viel Strom die Quelle  $U_1$  und wie viel die Quelle  $U_2$  an den Widerstand abgibt.

### Zwei Spannungsquellen $U_1$ und $U_2$

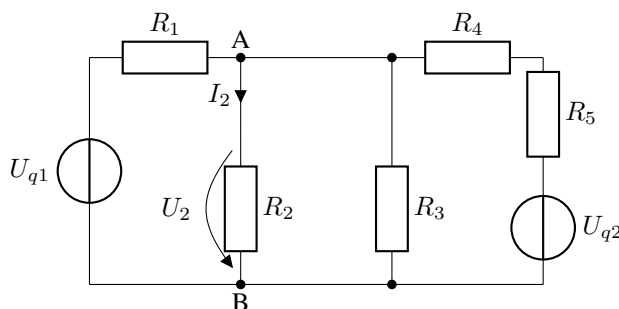


Abbildung 4: Überlagerung, Schaltung 1, Zwei Quellen aktiv

$$R1 = 10\Omega, R2 = 20\Omega, R3 = 30\Omega, R4 = 40\Omega, R5 = 50\Omega, U_{q1} = 5V, U_{q2} = 12V$$

Mit einem Messgerät kann ich die Spannung an  $R_2$  messen, den Strom, der durch  $R_2$  fließt ebenfalls. Rechnerisch muss ich die Schaltung so verändern, dass jeweils nur die eine Quelle aktiv ist. Die anderen Spannungsquellen werden kurzgeschlossen. Wenn Stromquellen in der Schaltung sind, werden diese aufgetrennt. Innenwiderstände der Quellen (hier  $R_1$  zu  $U_1$  und  $R_5$  zu  $U_2$  bleiben dabei in der Schaltung. Die Teilspannung an  $R_2$ , die ich jetzt errechnen kann, nenne ich  $U_{2'}$ .

## Zwei Spannungsquellen U1 und U2

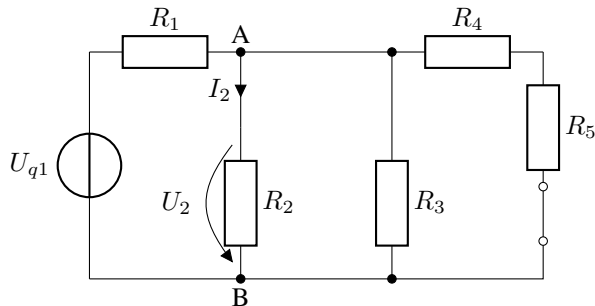


Abbildung 5: Nur Quelle eins aktiv

$R_1 = 10\Omega$ ,  $R_2 = 20\Omega$ ,  $R_3 = 30\Omega$ ,  $R_4 = 40\Omega$ ,  $R_5 = 50\Omega$ ,  $U_{q1} = 5\text{ V}$ ,  $U_{q2} = 12\text{ V}$   
 $R_2$  wird jetzt mit dem Ersatzwiderstand  $R_{3||45}$  parallel geschaltet.

## Berechnung Ersatzwiderstand I

$$U_{2'} = I_2 * R_2 || R_3 || R_4 + R_5 \quad (14)$$

$$U_{2'} = I_2 * \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} \quad (15)$$

$I_2$  ist nicht bekannt. Zur Berechnung müssten jedoch entweder  $I_2$  oder  $U_2$  bekannt sein. Somit hilft diese Formel noch nicht endgültig. Bekannt sind die Widerstandswerte und die Spannung  $U_1$ . Mit der Formel eines Spannungsteilers kann ich die Spannung an der Parallelschaltung ausrechnen, ohne  $I_2$  zu kennen.

## Berechnung Ersatzwiderstand II

$$U_{q1} = U_1 + U_2 \quad (16)$$

$$U_2 = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_4 + R_5}{R_1 + R_2 || R_3 || R_4 + R_5} \quad (17)$$

In der Festlegung 4 (Seite 2) habe ich die Werte für die Widerstände und die Spannungen der Quellen festgelegt. In Formel (6, Seite 3) habe ich den Ersatzwiderstand für  $R_{3||45}$  berechnet. Hier setze ich die Werte in die Formeln ein:

## Einsetzen I

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_4 + R_5}{R_1 + R_2 || R_3 || R_4 + R_5} \quad (18)$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}} \quad (19)$$

$$(20)$$

## Einsetzen II

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_4 || R_5}{R_1 + R_2 || R_3 || R_4 || R_5}$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}$$

$$U_{2'} = 5V * \frac{10,59\Omega}{10\Omega + 10,59\Omega} \quad (21)$$

$$U_{2'} = 5V * 0,514 \quad (22)$$

$$U_{2'} = 2,57V \quad (23)$$

## Nur Quelle U2 aktiv

Jetzt schlieÙe ich die Quelle 1 kurz und nur Quelle  $U_{Q2}$  ist aktiv. Damit kann ich den Teilstrom berechnen, der fließen würde, wenn in der Original-Schaltung nur diese Quelle vorhanden wäre.

## Zwei Spannungsquellen U1 und U2

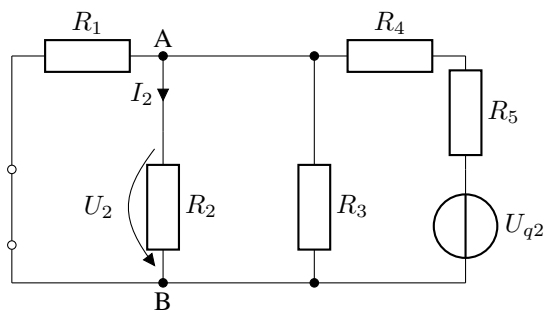


Abbildung 6: Nur Quelle zwei aktiv

$R_1 = 10\Omega$ ,  $R_2 = 20\Omega$ ,  $R_3 = 30\Omega$ ,  $R_4 = 40\Omega$ ,  $R_5 = 50\Omega$ ,  $U_{q1} = 5V$ ,  $U_{q2} = 12V$   
In diesem Fall ist  $R_2$  parallelgeschaltet mit  $R_1$  und  $R_3$ .

## Quelle 2, Einsetzen I

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (24)$$

$$(25)$$

## Quelle 2, Einsetzen II

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (26)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{30\Omega}}}{40\Omega + 50\Omega + \frac{1}{\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{30\Omega}}} \quad (27)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * 0,057 \quad (28)$$

$$U_{2''} = 0,685 \text{ V} \quad (29)$$

### Addition

Zum Abschluss werden die beiden Teilspannungen addiert.

$$U_2 = U_{2'} + U_{2''} \quad (30)$$

$$U_2 = 2,57 \text{ V} + 0,685 \text{ V} \quad (31)$$

$$U_2 = 3,26 \text{ V} \quad (32)$$

$U_{2'}$  ist die Teilspannung, die von der Quelle  $U_{q1}$  kommt,  $U_{2''}$  ist von  $U_{q2}$ .  $U_2$  ist die gesamte Spannung, die an Widerstand  $R_2$  abfällt. Man spricht hier auch von der resultierenden Spannung. Die Spannung  $U_2$  ist in der Schaltung messbar, die Teilspannungen  $U_{2'}$  und  $U_{2''}$  sind nicht direkt messbar. Oft sind Quellen in Schaltungen keine echten Spannungsquellen, sondern Bauteile, die eine Spannung liefern (Transistor, Operationsverstärker, Ausgang eines Logik-ICs, ...)

## 3.1. Aufgaben zu Überlagerung

Berechnen Sie die Ströme und Spannungen an den Widerständen  $R_1$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  und  $R_5$  für die Schaltung in Abbildung 4.

### Schaltung 2

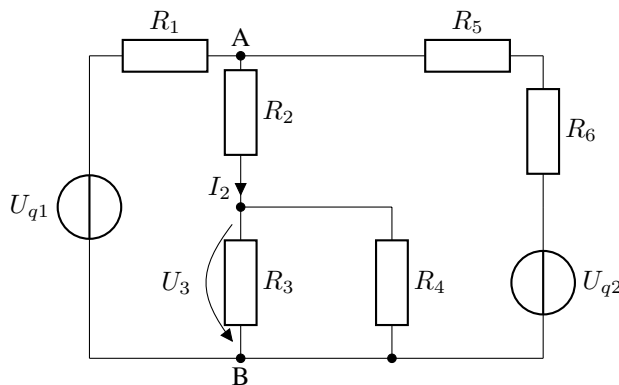


Abbildung 7: Überlagerung, Schaltung 2

$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega, R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega, R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega, U_{q1} = 12 \text{ V}, U_{q2} = 15 \text{ V}$$

### Schaltung 3

$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega, R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega, R_5 = 470\Omega, R_6 = 560\Omega, R_7 = 120\Omega, U_{q1} = 12 \text{ V}, U_{q2} = 15 \text{ V}$$

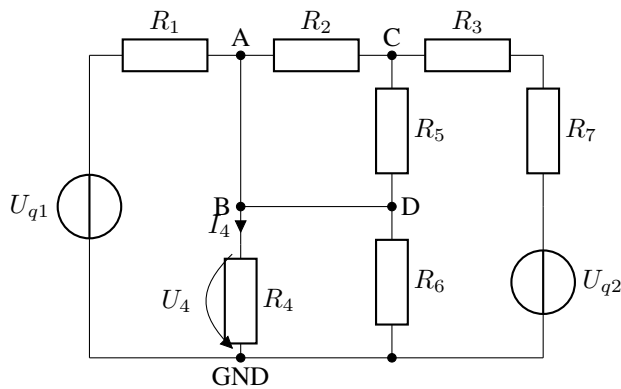


Abbildung 8: Überlagerung, Schaltung 3

## 4. Dreieck <-> Stern-Umwandlung (Pflicht)

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Problematik, dass einige Schaltungen nicht alleine durch Reihenschaltung oder Parallelschaltung berechnet werden können. Im Bild 9 ist eine Messbrücke gezeichnet. Diese Brückenschaltung wird verwendet, um Spannungsänderungen an einem Sensor (z. B. Temperatursensor PT1000, DMS, ...) sehr klein sind.  $R_4$  wäre zum Beispiel der Messwiderstand.  $R_6$  wäre der Innenwiderstand des Messgeräts oder ein Widerstand, an dem der Spannungsabfall gemessen wird, um ihn durch Digitalisierung in einem Computer/Controller<sup>1</sup> zu verarbeiten. Durch eine Umwandlung zwischen einer Anordnung der Bauteile (hier Widerstände) im Dreieck und einer Anordnung in einem Stern können äquivalente Werte berechnet werden. Dadurch ist es möglich die entstandene Schaltung mithilfe von Reihenschaltung und Parallelschaltung zu berechnen. Nach der Umrechnung ist es nicht direkt möglich die Ströme und Spannungen der ursprünglichen Teilschaltung (hier  $R_3, R_5, R_6$ ) zu berechnen. Es ist lediglich möglich die Ströme und Spannungen an  $R_1, R_2$  und  $R_4$  zu bestimmen.

### Messbrücke

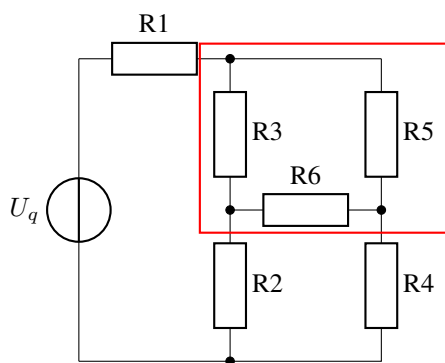


Abbildung 9: Messbrücke

Bild 10 stellt dieselbe Schaltung dar, wie Bild 9.

### Messbrücke - Stern-Dreieck

$$R_{AC} = R_3$$

$$R_{AB} = R_6$$

$$R_{BC} = R_5$$

<sup>1</sup>Auf einer Arduino R3-Platine ist ein AT\_Mega32-IC. Dieser hat einen Eingang, der analoge Spannungen digitalisieren kann.

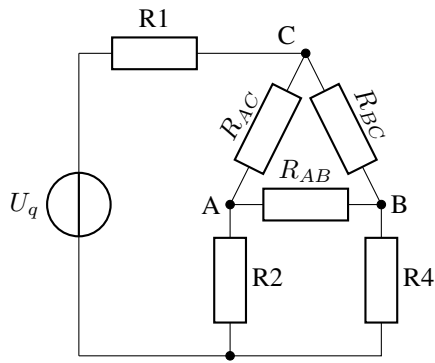


Abbildung 10: Messbrücke

In Bild 11 wurden die Widerstände des Dreiecks in Widerstände in einer sternförmigen-Anordnung umgerechnet. Die Ströme und Spannungen an den Punkten A, B, und C sind bei beiden Anordnungen identisch.

### Umwandlung Dreieck -> Stern

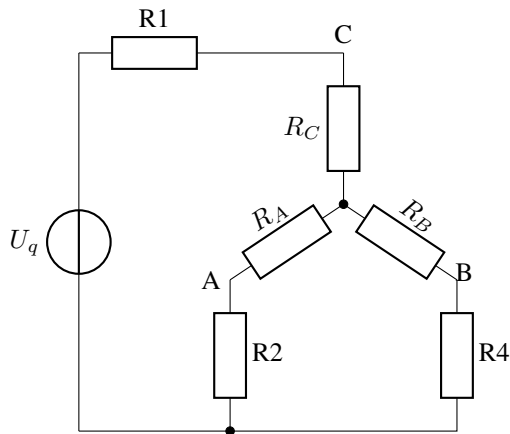


Abbildung 11: Messbrücke

$$R_A = \frac{R_{AC}R_{AB}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_C = \frac{R_{AC}R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

In den folgenden Bildern ist der umgekehrte Weg von einem Stern zu einem Dreieck dargestellt. Die Herleitung der Formeln habe ich nicht geschrieben, sie ist auf der Seite <https://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Transformation> zu finden.

### Umwandlung - Stern- > Dreieck

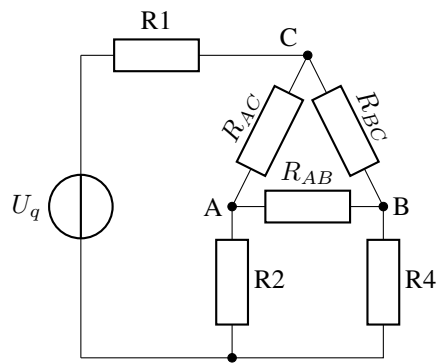


Abbildung 12: Messbrücke

$$R_{AB} = \frac{R_A R_B}{R_C} + R_A + R_B$$

$$R_{AC} = \frac{R_A R_C}{R_B} + R_A + R_C$$

$$R_{BC} = \frac{R_B R_C}{R_A} + R_B + R_C$$

### Aufgabe: Messbrücke

### Lösung zu Messbrücke

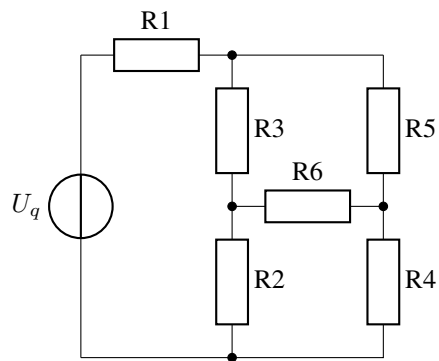


Abbildung 13: Messbrücke

$$R_1 = 220\Omega$$

$$R_2 = 470\Omega$$

$$R_3 = 330\Omega$$

$$R_4 = 330\Omega$$

$$R_5 = 560\Omega$$

$$R_6 = 390\Omega$$

$$U_q = 5\text{ V}$$

$R_4 = R_{Mess}$  gesucht: Strom und Spannung an  $R_6$ ,  $R_4$  und  $R_5$   $I_4 = 4,2 \text{ mA}$ ,  $I_5 = 3,3 \text{ mA}$ ,  $I_6 = 890 \mu\text{A}$   
 $U_4 = 1,4 \text{ V}$ ,  $U_5 = 3,6 \text{ V}$ ,  $U_6 = 0,35 \text{ V}$

## 5. Pflicht-Themen, die noch offen sind

### Pflicht-Themen, die noch offen sind

Folgende Themen sind gemäß Prüfungserlass für die Prüfung 2026 Pflicht, aber noch nicht ausgearbeitet.

- Knoten- und Maschengleichungen
- Kreisstromverfahren
- Knotenspannungsverfahren

Die Themen folgen demnächst hier.

## 6. Lösungen

### 6.1. Ersatzwiderstand

#### 6.1.1. Übungen zu Zweipole I

**a**  $R_1 = R_2 = 220\Omega$   $R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 470\Omega$   $R_3||45 = 173,12\Omega$

**b**  $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 560\Omega$   $R_3||45 = 178,14\Omega$

**c**  $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$   $R_3 = 120\Omega$   $R_3||45 = 85,71\Omega$

#### 6.1.2. Übungen zu Zweipole II

**a**  $R_1 = R_2 = 220\Omega$   $R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 470\Omega$   $R_3||_{5+4} = 585,01\Omega$

**b**  $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$   $R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 560\Omega$   $R_3||_{5+4} = 650,79\Omega$

**c**  $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$   $R_3 = 120\Omega$   $R_3||_{5+4} = 216,67\Omega$

### 6.2. Spannungsteiler

Zu Aufgabe aus Abschnitt 2.1

U [V]	$R_1[\Omega]$	$R_2[\Omega]$	$I_{R1}$	$I_{R2}$
5	220	330	9,09 mA	9,09 mA
12	220	470	17,39 mA	17,39 mA
12	220	780	12 mA	12 mA
12	470	683	10,4 mA	10,4 mA
14,96	560	120	22 mA	22 mA
6,5	470	1,5k	3,3 mA	3,3 mA

### 6.3. Lösungsvorschlag zu Schaltung 2

Gegeben seien die Werte:  $R_1 = 100\Omega$ ,  $R_2 = 220\Omega$   $R_3 = 270\Omega$ ,  $R_4 = 470\Omega$   $R_5 = 560\Omega$ ,  $R_6 = 180\Omega$   
 $U_{q1} = 12 \text{ V}$ ,  $U_{q2} = 15 \text{ V}$

Da ich die Spannung an R3 berechnen soll, kann ich die Schaltung nur bis Bild 18 / 23 zusammenfassen.

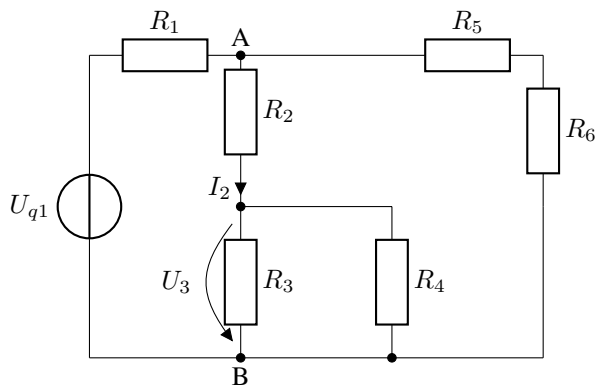


Abbildung 15: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.1)

### 6.3.1. Schaltung 2 - nur Quelle 1 aktiv

In Schritt 1 (Bild 15) ist die Quelle 2 entfernt worden. Nur Quelle 1 ist jetzt aktiv. Dies ergibt die Teilspannung  $U'_3$ . Später berechne ich die Teilspannung  $U''_3$  und addiere die beiden Teilspannungen. Wenn drei oder mehr Quellen in der Schaltung sind, muss ich das verfahren für jede Quelle anwenden. Dabei ist immer nur eine Quelle zur selben Zeit aktiv. Ich muss jeweils die Schaltung zusammenfassen, um die gesuchte (Teil-)Spannung (hier  $U_3$  an  $R_3$ ) berechnen zu können.

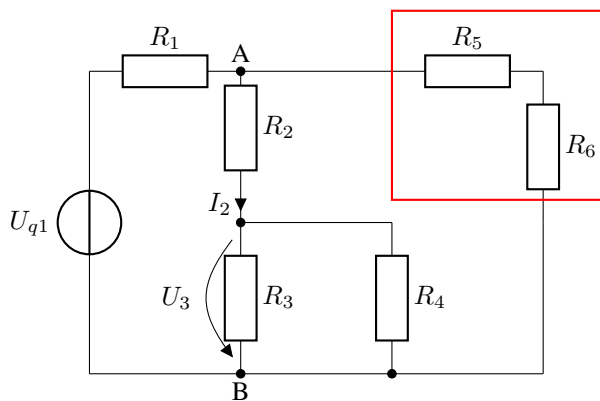


Abbildung 16: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.2)

In Schritt 1.2 (Bild 16) werden die Widerstände  $R_5$  und  $R_6$  zu einem Widerstand zusammengefasst.

In Schritt 1.3 (Bild 17) werden die Widerstände  $R_3$  und  $R_4$  zusammengefasst, da in der Parallelschaltung die selbe Spannung anliegt.  $R_2$  kann nicht mit dem neuen Widerstand  $R_{3||4}$  zusammengefasst werden, da die Spannung an  $R_3$  gesucht wird. Bei einer Zusammenfassung von  $R_2$  und  $R_{3||4}$  kann die Teilspannung nicht mehr direkt bestimmt werden. Ich müsste dann mit Hilfe der Spannungsteiler-Regel die Teilspannung bestimmen.

In Schritt 4 (Bild 18) kann ich die neuen Widerstände berechnen und die Teilspannung an  $R_3 \rightarrow U'_3$ .

Zur Berechnung der Spannung an  $R_1$  benötige ich als Berechnungs-Größe den Gesamtwiderstand von  $(R_2 + R_{3||4}) || R_{5+6}$ .

$$R_{5+6} = R_5 + R_6 = 560\Omega + 180\Omega = 740\Omega \quad (33)$$

$$R_{3||4} = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{270\Omega} + \frac{1}{470\Omega}} = 171,49\Omega \quad (34)$$

$$R_{2+3||4} = 220\Omega + 171,49\Omega \quad (35)$$

$$= 391,49\Omega \quad (36)$$

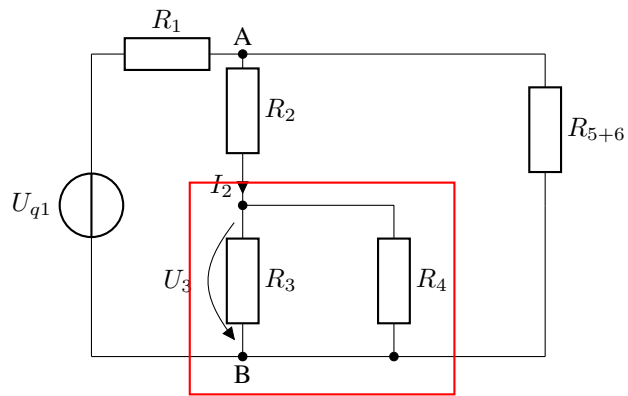


Abbildung 17: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.3)

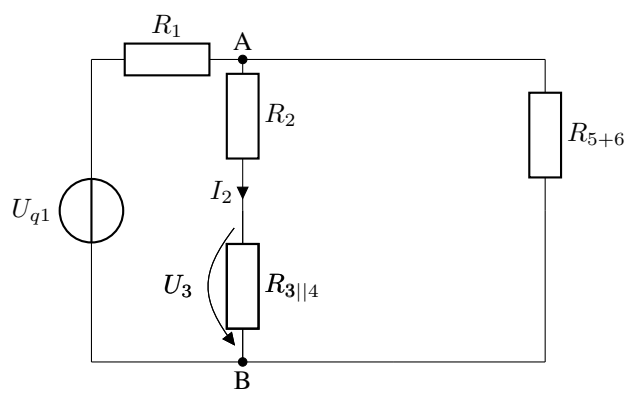


Abbildung 18: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.4)

Berechnung des Gesamtwiderstands  $R_2 + R_{3||4} || R_{5+6}$  als Hilfsgröße:

$$(R_2 + R_{3||4}) || R_{5+6} = \frac{1}{\frac{1}{R_2 + R_{3||4}} + \frac{1}{R_{5+6}}} \quad (37)$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{220\Omega + 171,49\Omega} + \frac{1}{740\Omega}} = 256,04\Omega \quad (38)$$

Anwendung der Spannungsteiler-Regel für  $R_1$  zu  $R_2 + R_{3||4} || R_{5+6}$ . Die Schaltung zwischen den Knoten A und B nenne ich in den folgenden Formeln  $R_{AB}$ .

$$\frac{U'_{AB}}{U_{q1}} = \frac{R_{AB}}{R_1 + R_{AB}} \quad (39)$$

$$U'_{AB} = U_{q1} * \frac{R_2 + R_{3||4} || R_{5+6}}{R_1 + R_2 + R_{3||4} || R_{5+6}} \quad (40)$$

$$U'_{AB} = 12V * \frac{256,04\Omega}{256,04\Omega + 100\Omega} \quad (41)$$

$$U'_{AB} = 8,63V \quad (42)$$

$$\frac{U'_3}{U'_{AB}} = \frac{R_{3||4}}{R_2 + R_{3||4}} \quad (43)$$

$$U'_3 = U'_{AB} * \frac{R_{3||4}}{R_2 + R_{3||4}} \quad (44)$$

$$U'_3 = 8,63V * \frac{171,49\Omega}{220\Omega + 171,49\Omega} \quad (45)$$

$$= 3,78V \quad (46)$$

### 6.3.2. Schaltung 2 - nur Quelle 2 aktiv

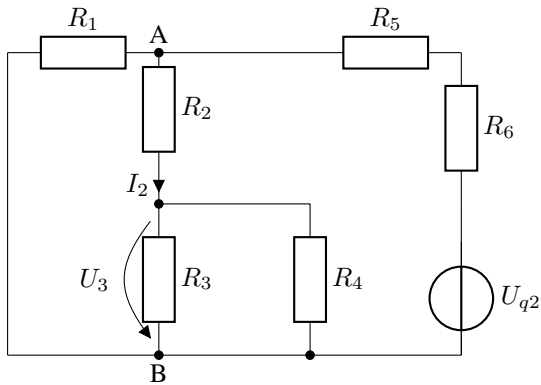


Abbildung 20: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.1)

$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega, R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega, R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega, U_{q1} = 12V, U_{q2} = 15V$$

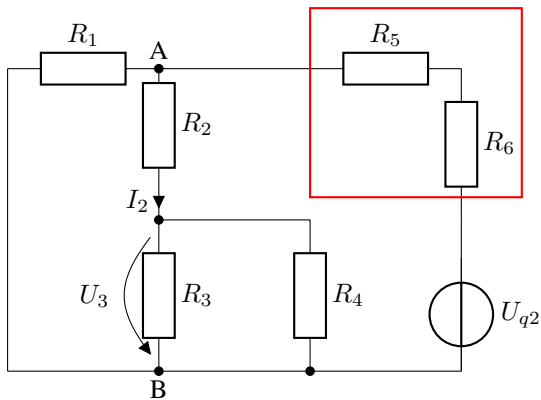


Abbildung 21: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.2)

Für die Berechnung von  $U''_{3||4}$  berechne ich wieder zuerst den Widerstand  $R''_{AB}$  aus  $R_1 || (R_2 + R_{3||4}) = 79,65\Omega$ . Anschließend berechne ich unter zweimaliger Anwendung der Spannungsteiler-Regel die Spannung  $U''_3$ .

$$\frac{U''_{AB}}{U_{q2}} = \frac{R_{AB}}{R_{AB} + R_{5+6}} \quad (50)$$

$$U''_{AB} = U_{q2} * \frac{R_{AB}}{R_{AB} + R_{5+6}} \quad (51)$$

$$U''_{AB} = 15V * \frac{79,65\Omega}{79,65\Omega + 740\Omega} \quad (52)$$

$$= 1,46V \quad (53)$$

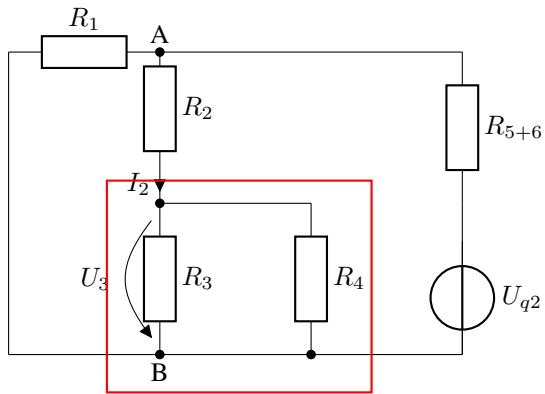


Abbildung 22: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.3)

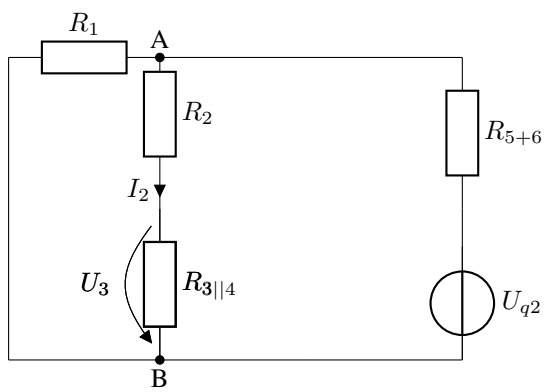


Abbildung 23: Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.4)

$$\frac{U''_{3||4}}{U_{AB}} = \frac{R_{3||4}}{R_{3||4} + R_2} \quad (54)$$

$$U''_{3||4} = U_{AB} * \frac{R_{3||4}}{R_{3||4} + R_2} \quad (55)$$

$$U''_{3||4} = 1,46 \text{ V} * \frac{171,49\Omega}{171,49\Omega + 220\Omega} \quad (56)$$

$$= 0,64 \text{ V} \quad (57)$$

Berechnung von  $U_3$

$$U_3 = U'_3 + U''_3 \quad (58)$$

$$U_3 = 3,78 \text{ V} + 0,64 \text{ V} \quad (59)$$

$$= 4,42 \text{ V} \quad (60)$$

## 6.4. Lösungsvorschlag zu Schaltung 3

### 6.4.1. Schaltung 3 - nur Quelle 1 aktiv

$R_1 = 100\Omega$ ,  $R_2 = 220\Omega$ ,  $R_3 = 270\Omega$ ,  $R_4 = 470\Omega$ ,  $R_5 = 470\Omega$ ,  $R_6 = 560\Omega$ ,  $R_7 = 120\Omega$ ,  $U_{q1} = 12\text{ V}$ ,  $U_{q2} = 15\text{ V}$

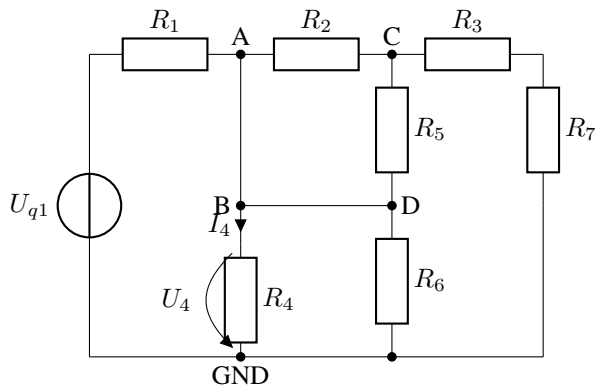


Abbildung 25: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.1)

In Schritt 1.1 (Bild 25fig:SchaltungDreiLsgVorschlagTeil11) wurde Quelle 2 durch einen Kurzschluss ersetzt.

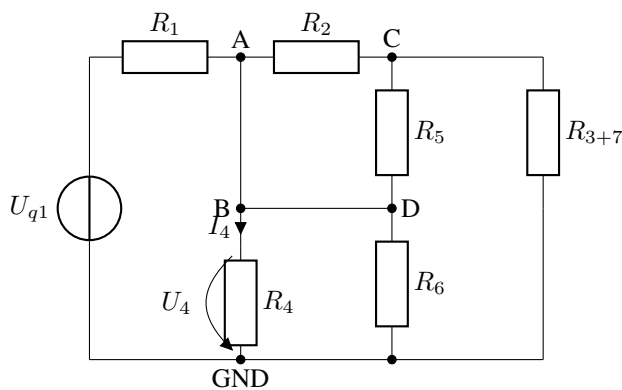


Abbildung 26: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.2)

In Schritt 1.2 (Bild 26) wurden die Widerstände 3 und 7 zusammengefasst ( $R_{3+7}$ )

In Schritt 1.3 (Bild 27) wurden die Widerstände 4 und 6 als Parallelschaltung zusammengefasst.

In Schritt 1.4 (Bild 28) wurde der Widerstand R5 in einer anderen Position neu eingezeichnet, um die Parallelschaltung zu R2 zu verdeutlichen.

Im finalen Schritt 1.5 wurden die Parallelschaltung aus R2 und R5 mit der Reihenschaltung R3 und R7 zusammengefasst. Jetzt kann die Spannung an  $R_4 || R_6 || R_2 || R_5 + R_3 + R_7$  berechnet werden.

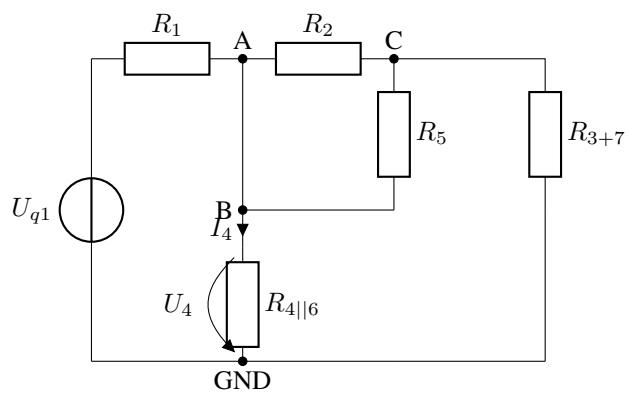


Abbildung 27: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.3)

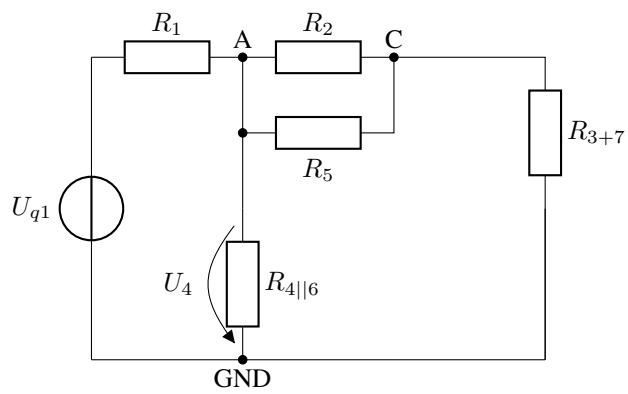


Abbildung 28: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.4)

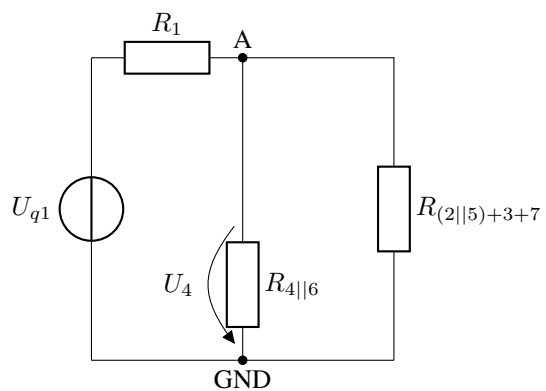


Abbildung 29: Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.5)

$$R_3 + R_7 = 270\Omega + 120\Omega = 390\Omega \quad (64)$$

$$R_2 || R_5 = \frac{1}{\frac{1}{220\Omega} + \frac{1}{470\Omega}} = 149,86\Omega \quad (65)$$

$$R_{(2||5)+3+7} = 390\Omega + 149,86\Omega = 539,86\Omega \quad (66)$$

$$R_4 || R_6 = \frac{1}{\frac{1}{470\Omega} + \frac{1}{560\Omega}} = 255,53\Omega \quad (67)$$

$$R_{(2||5)+3+7} || R_{4||6} = \frac{1}{\frac{1}{539,86} + \frac{1}{255,53\Omega}} = 173,44\Omega \quad (68)$$

Nach der Formel Spannungsteiler (Teilspannung / Gesamtspannung = Teilwiderstand / Gesamtwiderstand) ergibt sich:

$$\frac{U'_4}{U_{q1}} = \frac{R_{(2||5)+3+7} || R_{4||6}}{R_1 + R_{(2||5)+3+7} || R_{4||6}} \quad (69)$$

$$U'_4 = U_{q1} * \frac{R_{(2||5)+3+7} || R_{4||6}}{R_1 + R_{(2||5)+3+7} || R_{4||6}} \quad (70)$$

$$U'_4 = 12V * \frac{173,44\Omega}{100\Omega + 173,44\Omega} \quad (71)$$

$$U'_4 = 7,61V \quad (72)$$

Für Quelle 2 ergibt sich damit:

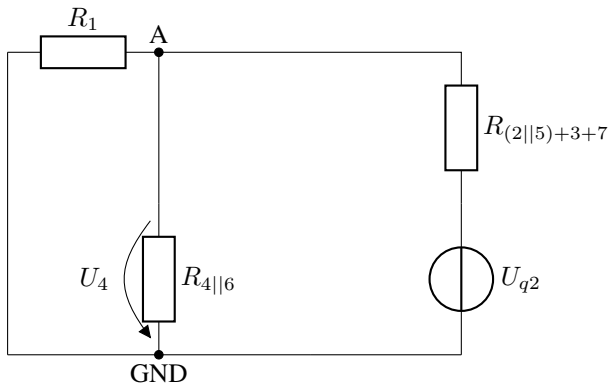


Abbildung 31: Überlagerung, Schaltung 3

$$R_3 + R_7 = 270\Omega + 120\Omega = 390\Omega \quad (73)$$

$$R_2 || R_5 = \frac{1}{\frac{1}{220\Omega} + \frac{1}{470\Omega}} = 149,86\Omega \quad (74)$$

$$R_{(2||5)+3+7} = 390\Omega + 149,86\Omega = 539,86\Omega \quad (75)$$

$$R_4 || R_6 = \frac{1}{\frac{1}{470\Omega} + \frac{1}{560\Omega}} = 255,53\Omega \quad (76)$$

$$R_1 || R_{4||6} = \frac{1}{\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{255,53\Omega}} = 71,87\Omega \quad (77)$$

$$\frac{U_4''}{U_{q2}} = \frac{R_1 || R_{4||6}}{R_{(2||5)+3+7} + R_1 || R_{4||6}} \quad (78)$$

$$U_4'' = U_{q2} * \frac{R_1 || R_{4||6}}{R_{(2||5)+3+7} + R_1 || R_{4||6}} \quad (79)$$

$$U_4'' = 15V * \frac{71,87\Omega}{539,86\Omega + 71,87\Omega} \quad (80)$$

$$U_4'' = 1,76V \quad (81)$$

$$U_4 = U_4' + U_4'' \quad (82)$$

$$U_4 = 7,61V + 1,76V \quad (83)$$

$$U_4 = 9,37V \quad (84)$$

## 7. Literatur und Quellen

### Literatur und Quellen

**Wikibooks** <https://de.wikibooks.org/wiki/Elektrostatik>

**Marinescu, Marlene** Elektrische und magnetische Felder, Eine praxisorientierte Einführung; A 3 (2012); Springer

**Tutorial zu Simulation (Spice)** <https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-eeschema.html> (abgerufen: 03.11.25)  
und <https://www.kicad.org/>

### Abbildungsverzeichnis

1.	Berechnung des Ersatzwiderstands . . . . .	3
2.	Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1 . . . . .	3
3.	Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2 . . . . .	4
4.	Überlagerung, Schaltung 1, Zwei Quellen aktiv . . . . .	5
5.	Nur Quelle eins aktiv . . . . .	6
6.	Nur Quelle zwei aktiv . . . . .	7
7.	Überlagerung, Schaltung 2 . . . . .	8
8.	Überlagerung, Schaltung 3 . . . . .	9
9.	Messbrücke . . . . .	9
10.	Messbrücke . . . . .	10
11.	Messbrücke . . . . .	10
12.	Messbrücke . . . . .	11
13.	Messbrücke . . . . .	11
15.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.1) . . . . .	13
16.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.2) . . . . .	13
17.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.3) . . . . .	14
18.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 1.4) . . . . .	14
20.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.1) . . . . .	16
21.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.2) . . . . .	16
22.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.3) . . . . .	17
23.	Überlagerung, Schaltung 2 (Schritt 2.4) . . . . .	17
25.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.1) . . . . .	19
26.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.2) . . . . .	19
27.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.3) . . . . .	20
28.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.4) . . . . .	20
29.	Überlagerung, Schaltung 3, (Schritt 1.5) . . . . .	20
31.	Überlagerung, Schaltung 3 . . . . .	21