

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

Gleichstromnetzanalyse

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.5.1

Stand: 26. September 2026



Für eigene Teile gilt:

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

Gleichstromnetzanalyse

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.5.1

Stand: 26. September 2026



Für eigene Teile gilt:

Was bisher geschah

- Atome und Elektronen
- Ladungen im Sinne der Elektrotechnik
- Gleichstrom und Wechselstrom
- Widerstand, Strom, Spannung, Leistung

Teil I


Themenfeld 12.1 - Gleichstromnetzanalyse

Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
ZAP = In der Themenliste der Abschlussprüfung genannt.
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)
- 7 Knoten und Maschen
- 8 Kreisstromverfahren (ZAP)
- 9 Ersatzquellen
- 10 Knotenspannungsverfahren (ZAP)

Zweipole

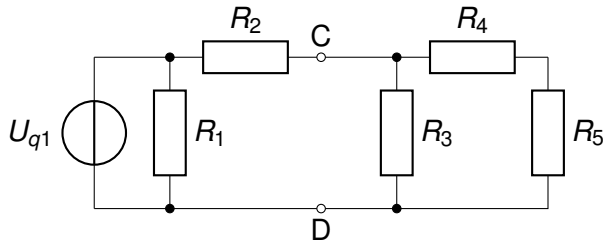In der Schaltung unten sollen die Widerstände R_3 bis R_5 als Ersatzwiderstand (virtuelles Bauteil) dargestellt werden.



Werte für Berechnung

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$


$$R_3 = 30\Omega$$

$$R_4 = 40\Omega$$

$$R_5 = 50\Omega$$

$$U_{q1} = 5V,$$

$$U_{q2} = 12V$$

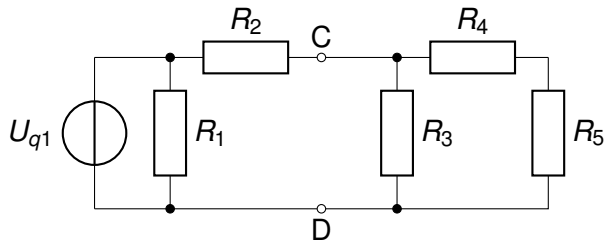

Berechnung des Ersatzwiderstands

$$R_{4+5} = R_4 + R_5 \quad (1)$$

$$R_{4+5} = 40\Omega + 50\Omega \quad (2)$$

$$R_{4+5} = 90\Omega \quad (3)$$

$$\frac{1}{R_{3||4+5}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{4+5}} \quad (4)$$

$$\frac{1}{R_{3||4+5}} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{90\Omega} \quad (5)$$

$$R_{3||4+5} = 22,5\Omega \quad (6)$$

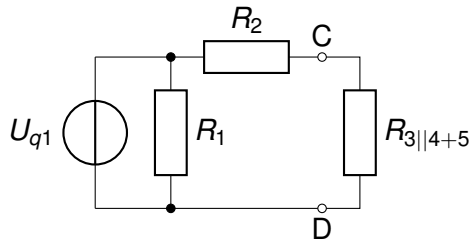


Abbildung: Berechnung des Ersatzwiderstands

Übungen zu Zweipole I

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$

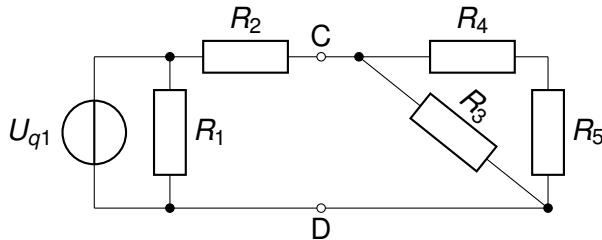


Abbildung: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1

Übungen zu Zweipole II

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a $R_1 = R_2 = 220\Omega$ $R_3 = R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 470\Omega$

b $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$ $R_5 = 230\Omega$ $R_4 = 560\Omega$

c $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$ $R_3 = 120\Omega$


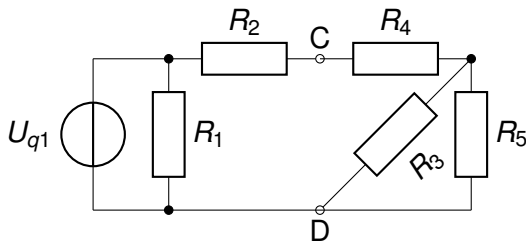


Abbildung: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2

Spannungsteiler

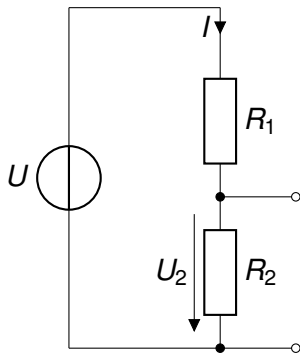

$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$

$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad (9)$$

$$U_2 = I * R_2 \quad (10)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_{ges}} * R_2 \quad (11)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} * R_2 \quad (12)$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$


Übungsaufgaben zu Spannungsteiler

U [V]	R ₁ [Ω]	R ₂ [Ω]	I _{R1}	I _{R2}
5	220	330		
12	220	470		
12	220		12 mA	
12	470			10,4 mA
	560	120	22 mA	
	470	1,5k	3,3 mA	

Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
 - Nur Quelle U1 aktiv
 - Nur Quelle U2 aktiv
 - Addition
 - Aufgaben zu Überlagerung

Zwei Spannungsquellen U_1 und U_2

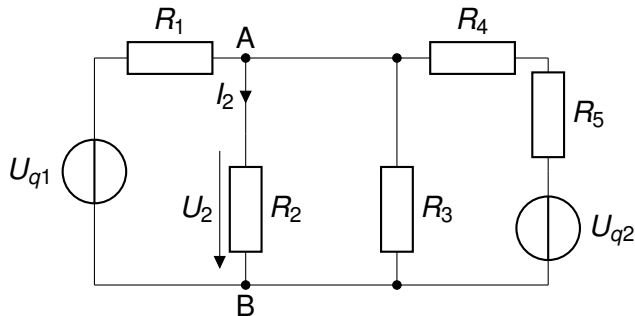


$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 1, Zwei Quellen aktiv

Nur Quelle U1 aktiv

Zwei Spannungsquellen U1 und U2

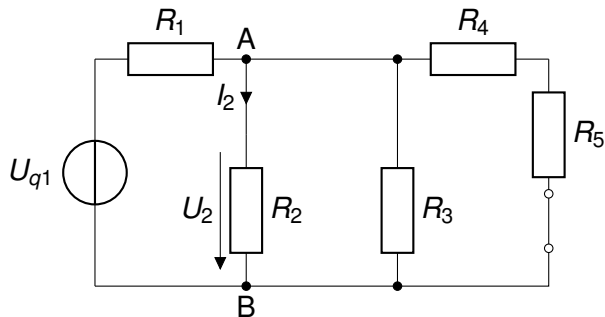

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Nur Quelle eins aktiv

Berechnung Ersatzwiderstand I

$$U_{2'} = I_1 * (R_2 || R_3 || (R_4 + R_5)) \quad (14)$$

$$U_{2'} = I_1 * \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} \right) \quad (15)$$

I_2 ist nicht bekannt.

Berechnung Ersatzwiderstand II

$$U_{q1} = U_1 + U_2 \quad (16)$$

$$U_2 = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}} \quad (17)$$

Quelle 1, Einsetzen I

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}} \quad (18)$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}} \quad (19)$$

$$(20)$$

Quelle 1, Einsetzen II

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}}$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}$$


$$U_{2'} = 5 \text{ V} * \frac{10,59 \Omega}{10 \Omega + 10,59 \Omega} \quad (21)$$

$$U_{2'} = 5 \text{ V} * 0,514 \quad (22)$$

$$U_{2'} = 2,57 \text{ V} \quad (23)$$

Nur Quelle U2 aktiv

Zwei Spannungsquellen U1 und U2

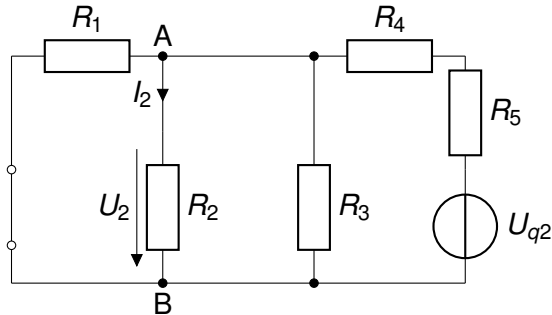

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Nur Quelle zwei aktiv

Quelle 2, Einsetzen I

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (24)$$

(25)

Quelle 2, Einsetzen II

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (26)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}}{40 \Omega + 50 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}} \quad (27)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * 0,057 \quad (28)$$

$$U_{2''} = 0,685 \text{ V} \quad (29)$$

Addition


Zum Abschluss werden die beiden Teilspannungen addiert.

$$U_2 = U_{2'} + U_{2''} \quad (30)$$

$$U_2 = 2,57 \text{ V} + 0,685 \text{ V} \quad (31)$$

$$U_2 = 3,26 \text{ V} \quad (32)$$

Schaltung 1

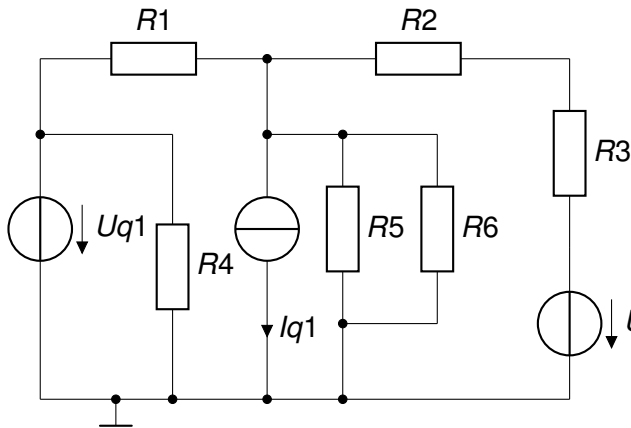

$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$


$$R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

$$I_{q1} = 24\text{ mA}$$


Bestimme die Spannungen an R_5 und R_1 .

Schaltung 2

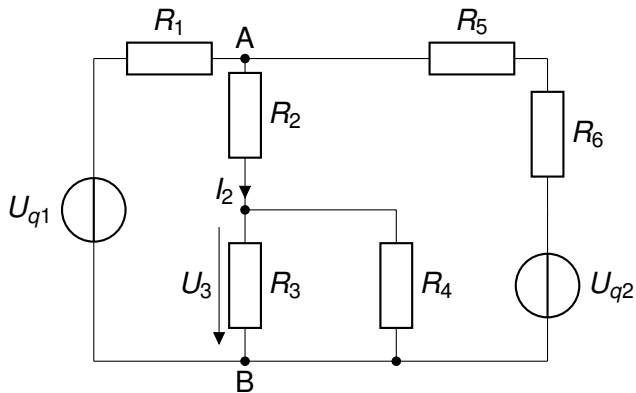

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 560\Omega, & R_6 &= 180\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Schaltung 3

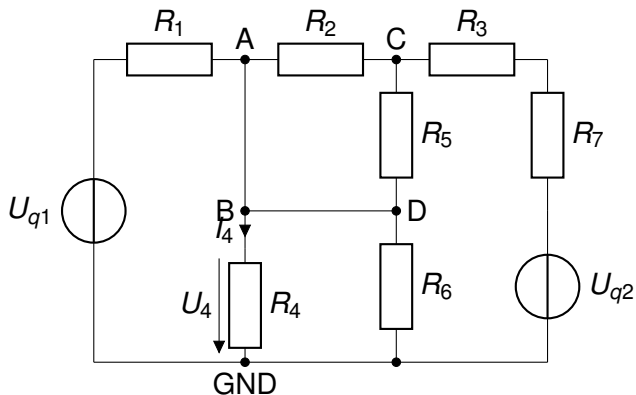

$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100 \, \Omega, & R_2 &= 220 \, \Omega \\
 R_3 &= 270 \, \Omega, & R_4 &= 470 \, \Omega \\
 R_5 &= 470 \, \Omega, & R_6 &= 560 \, \Omega \\
 R_7 &= 120 \, \Omega \\
 U_{q1} &= 12 \, \text{V}, & U_{q2} &= 15 \, \text{V}
 \end{aligned}$$

Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)

Messbrücke

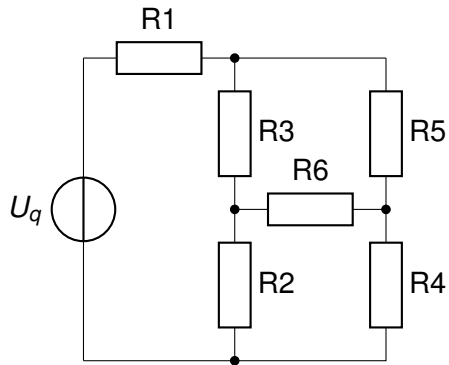


Abbildung: Messbrücke

Messbrücke


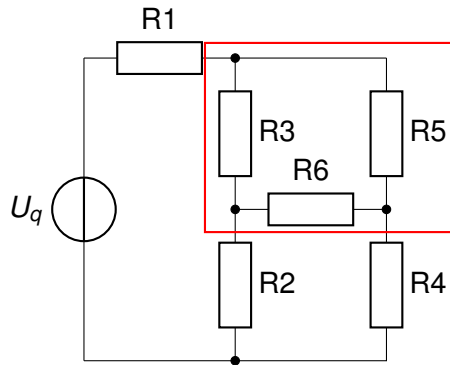


Abbildung: Messbrücke

Messbrücke - Stern-Dreieck

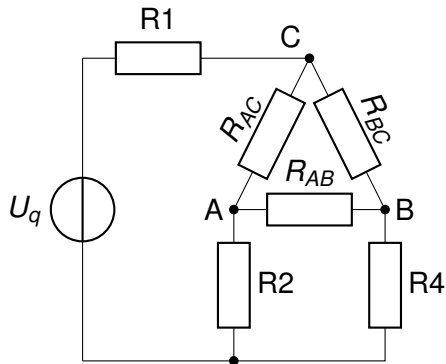

$$R_{AC} = R_3$$

$$R_{AB} = R_6$$

$$R_{BC} = R_5$$

Abbildung: Messbrücke

Umwandlung Dreieck $\rightarrow$ Stern


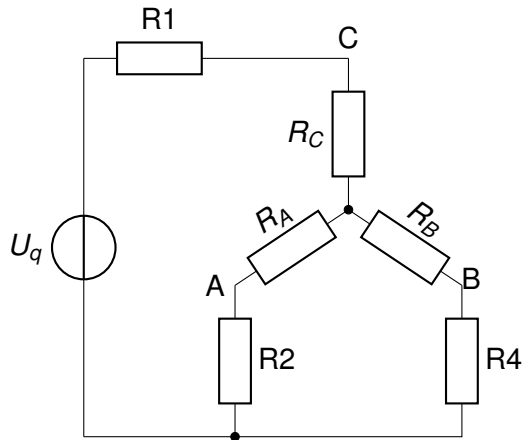


Abbildung: Messbrücke

Umwandlung Dreieck → Stern

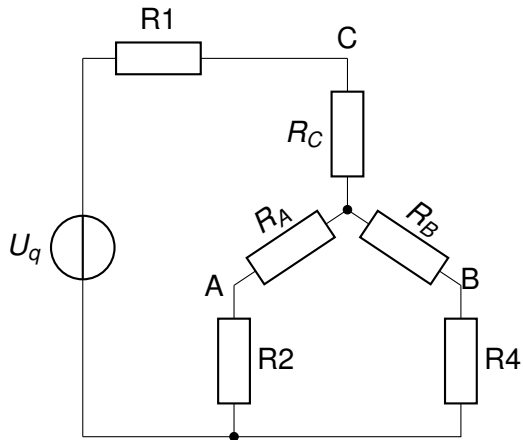

$$R_A = \frac{R_{AC} \cdot R_{AB}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_C = \frac{R_{AC} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

Umwandlung - Stern $\rightarrow$ Dreieck

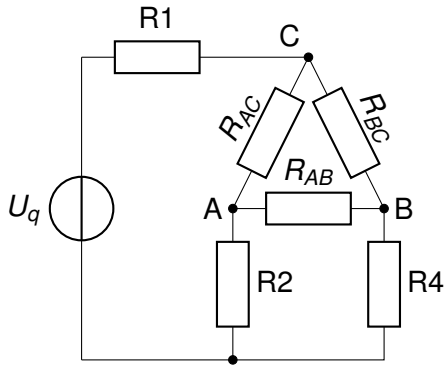


Abbildung: Messbrücke

Umwandlung - Stern → Dreieck

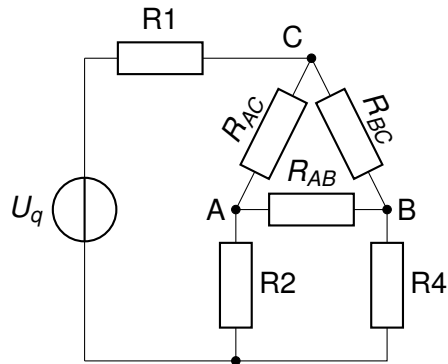


Abbildung: Messbrücke

$$R_{AB} = \frac{R_A \cdot R_B}{R_C} + R_A + R_B$$

$$R_{AC} = \frac{R_A \cdot R_C}{R_B} + R_A + R_C$$

$$R_{BC} = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A} + R_B + R_C$$

Aufgabe: Messbrücke

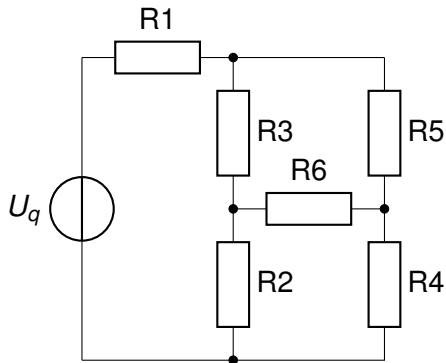


Abbildung: Messbrücke

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_q = 5 \, V$$

$$R_4 = R_{Mess}$$

gesucht: Strom und Spannung an R_6 , R_4 und R_5

Lösung zu Messbrücke

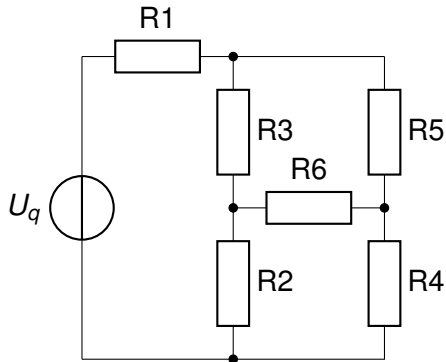


Abbildung: Messbrücke

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_q = 5 \, V$$

$$I_4 = 4,2 \, mA,$$

$$U_4 = 1,4 \, V,$$

$$I_5 = 3,3 \, mA,$$

$$U_5 = 3,6 \, V,$$

$$I_6 = 890 \, \mu A$$

$$U_6 = 0,35 \, V$$

Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)**
 - Spannungsteiler

Knoten und Maschen

- In einem Knoten ist die Summe aller Ströme (zufließend und abfließend) immer 0.
- In einem Umlauf / einer Masche ist die Summe aller Spannungen immer 0.

Schaltung - Maschen

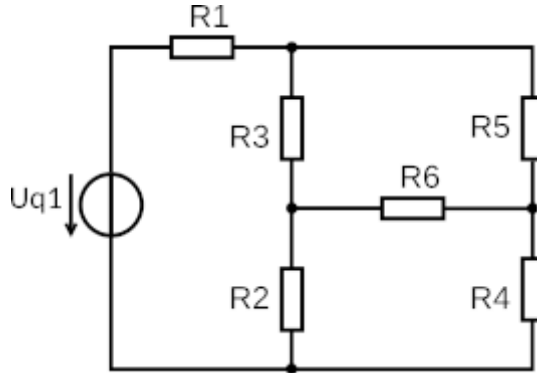


Abbildung: Messbrücke

Schaltung - Maschen

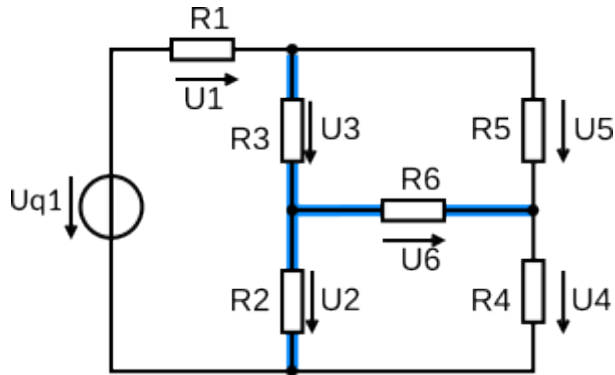


Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum

Schaltung - Maschen

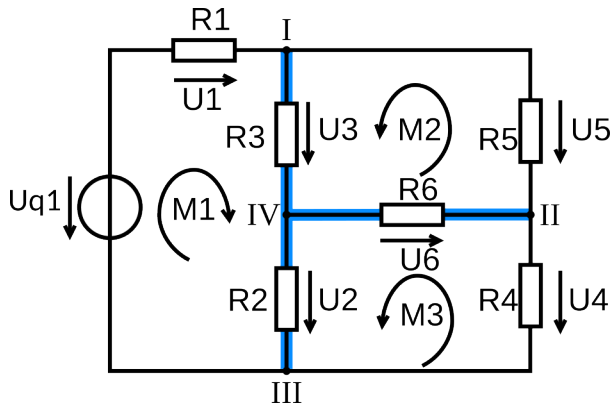


Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Gleichungen für Maschen und Knoten

$$M_1 : -U_{q1} + U_1 + U_3 + U_2 = 0 \quad (33)$$

$$M_2 : U_3 + U_6 - U_5 = 0 \quad (34)$$

$$M_3 : U_2 - U_4 - U_6 = 0 \quad (35)$$

$$M_4 : -U_{q1} + U_1 + U_5 + U_4 = 0 \quad (36)$$

Knotengleichungen:

$$I: I_1 - I_3 - I_5 = 0 \quad (37)$$

$$II: I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (38)$$

$$III: I_2 + I_4 - I_1 = 0 \quad (39)$$

$$IV: I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (40)$$

Anzahl von Knoten- und Maschengleichungen

Knoten $K = k - 1$ K = linear unabhängige Knoten $\hat{=}$ Gleichungen (Anzahl), k = Knoten

Maschen $M = z - (k - 1)$ M = linear unabhängige Maschen, z = Zweige

Berechnung der Ströme

$$-U_{q1} + I_1 * R_1 + I_3 * R_3 + I_2 * R_2 = 0 \quad (41)$$


$$I_3 * R_3 + I_6 * R_6 - I_5 * R_5 = 0 \quad (42)$$

$$I_2 * R_2 - I_6 * R_6 - I_4 * R_4 = 0 \quad (43)$$


Stufenform - Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Knoten und Maschen

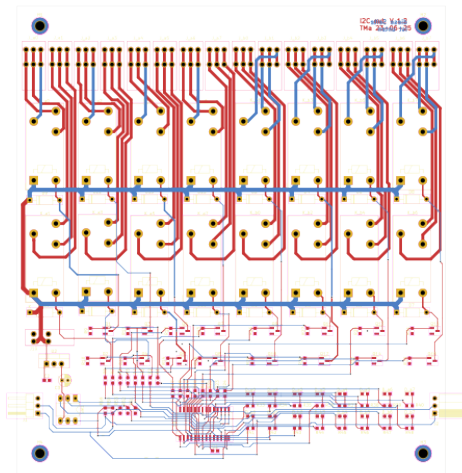

Knoten und Maschen

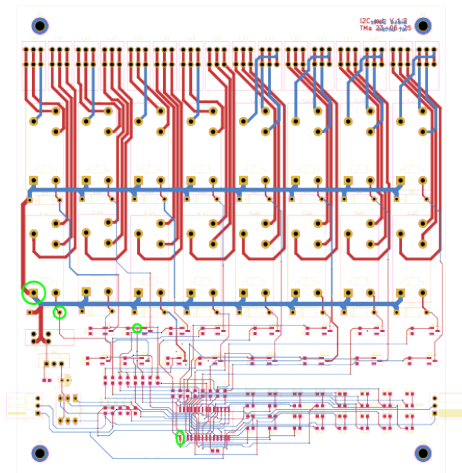

Knoten und Maschen

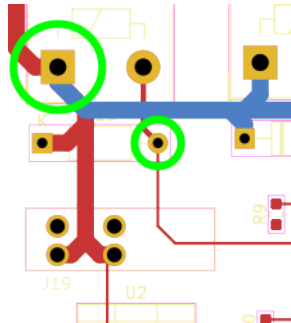


Abbildung: Platine Ausgang

Knoten und Maschen


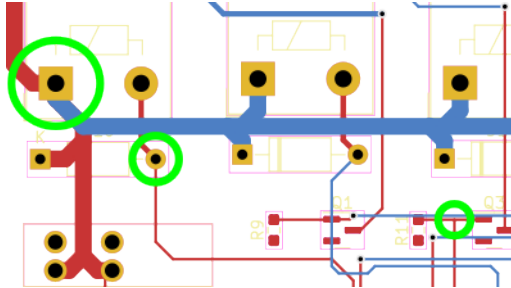


Abbildung: Platine Ausgang

Knoten und Maschen

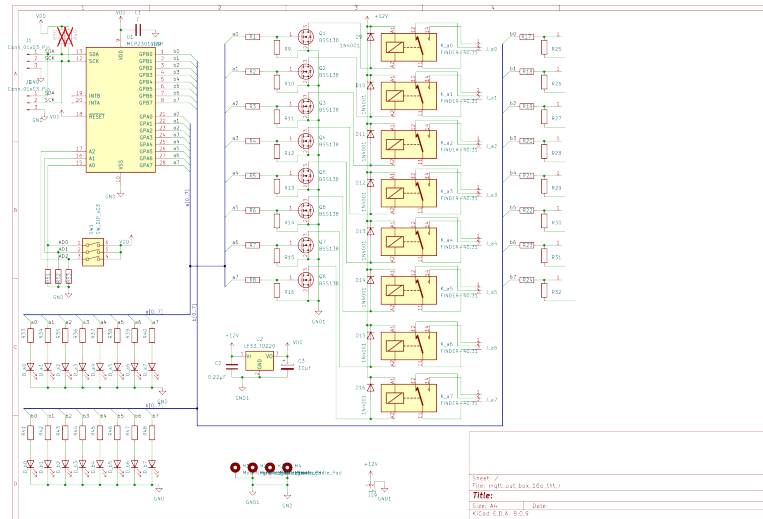

Knoten und Maschen


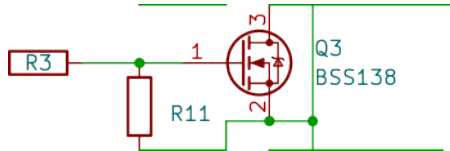


Abbildung: Schaltplan Ausgang


Aufgabe zu Maschen- und Knotengleichungen

Gegeben sei folgende Schaltung:

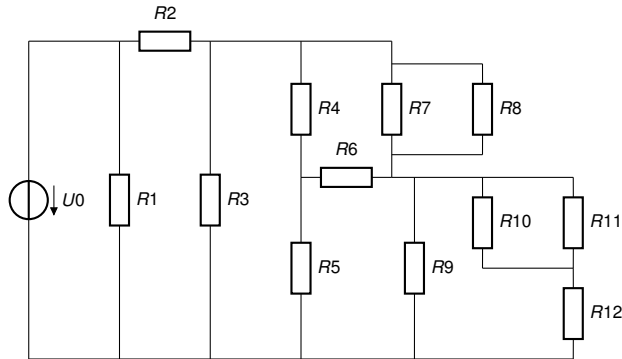

Stelle alle Knotengleichungen und alle Maschengleichungen auf.
Wie viele unabhängige Knoten und Maschen gibt es?

Aufgabe: Messbrücke - Überlagerung

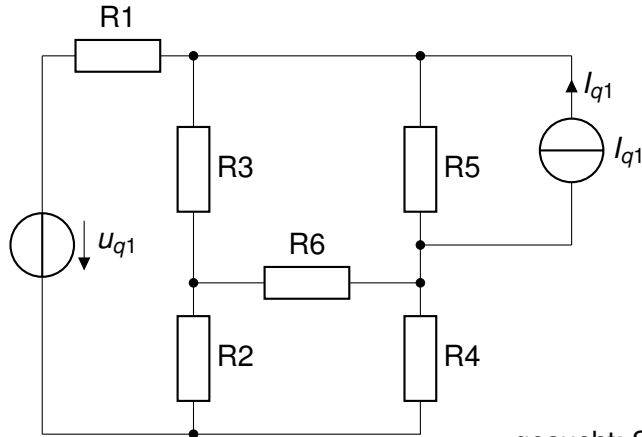

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$


$$U_{q1} = 5 \, V$$

$$I_{q2} = 15 \, mA$$

$$R_4 = R_{Mess}$$

gesucht: Strom und Spannung an R_6 und R_4


Kreisstromverfahren - Baum I

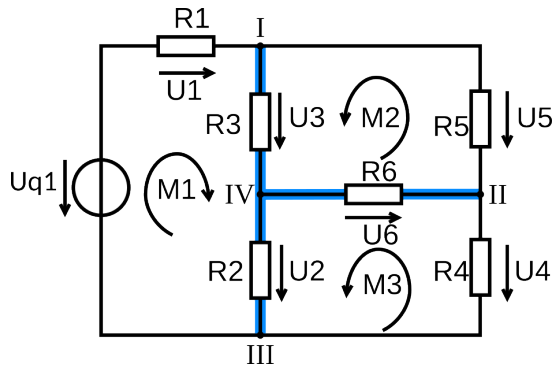

- 1 Baum festlegen (alle Knoten berühren, kein Umlauf).
- 2 Maschen einzeichnen (Umlaufsinn ist willkürlich)
- 3 Gleichungen aufstellen.

Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Kreisstromverfahren - Baum II

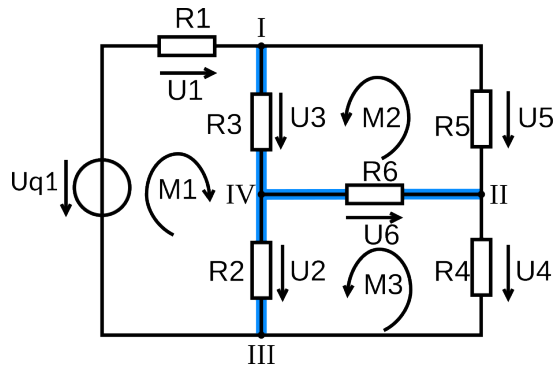


Gleichungssystem

- 1 Hauptdiagonale: R_s in der Masche
- 2 Nebendiagonalen: Verbindungs- R_s
- 3 Quelle in Quellen-Vektor

Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Kreisstromverfahren - Gleichungssystem

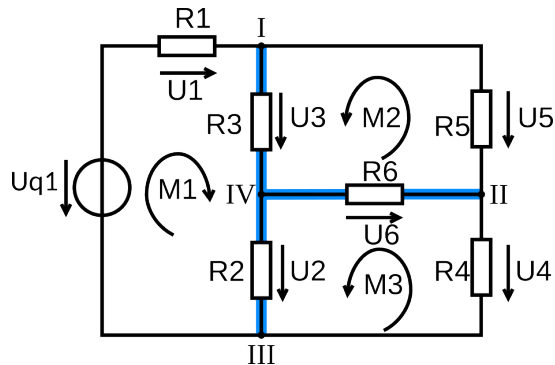

Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} R1 + R2 + R3 & R3 & R3 + R5 + R6 \\ R3 & R3 + R5 + R6 & -R6 \\ R2 & -R6 & R2 + R4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

Kreisstromverfahren - Gleichungssystem

$$\begin{array}{c|ccc}
 & \text{M1} & \text{M2} & \text{M3} \\
 \text{M1} & R1 + R2 + R3 & R3 & R2 \\
 \text{M2} & R3 & R3 + R5 + R6 & -R6 \\
 \text{M3} & R2 & -R6 & R2 + R4 + R6
 \end{array}
 * \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

LGS lösen:

- per Hand - z.B. gaußsches Eliminationsverfahren
Matrix und Spannungs-Vektor in Dreiecksform bringen.
- im Taschenrechner - LGS Solver
Matrix und Spannungsvektor eintippen.
Ergebnis ist Strom Vektor (von oben nach unten).
- mit dem PC z.B. octave (open source) - Eingabe vergleichbar mit Taschenrechner

Umwandlung Stromquelle → Spannungsquelle I

Ideale Stromquelle

- liefert definierten, konstanten Strom
- Spannung ist unerheblich
- Innenwiderstand (R_i) ist parallel geschaltet.

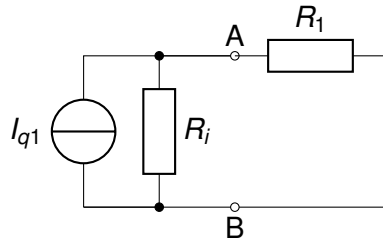


Abbildung: Stromquelle

Umwandlung Stromquelle → Spannungsquelle II

Stromquelle in Spannungsquelle

- Wert von R_i bleibt,
- R_i geht in Reihe zu U_q
- Spannung: $U_I = I_k \cdot R_i$

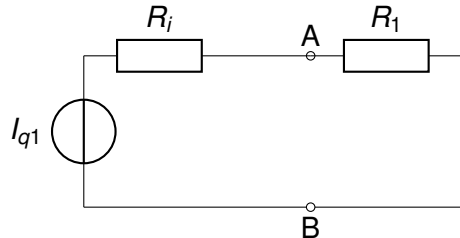


Abbildung: Spannungsquelle

Umwandlung Spannungsquelle → Stromquelle

Spannungsquelle in Stromquelle

- Wert von R_i bleibt
- R_i ist jetzt parallel zu I_q
- Strom: $I_k = \frac{U_i}{R_i}$

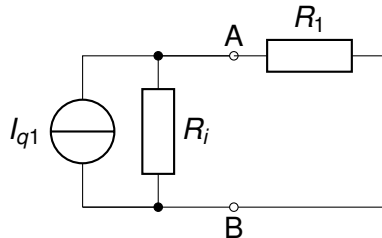


Abbildung: Stromquelle

Stromquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Stromquelle

- R_i ist parallel zu I_q

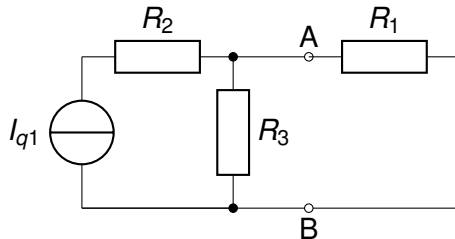


Abbildung: Stromquelle

Stromquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Stromquelle

- R_i ist parallel zu I_q
- R_2 ist irrelevant

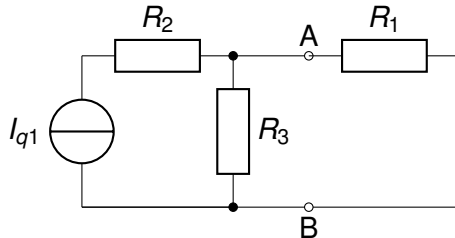


Abbildung: Stromquelle

Spannungsquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Spannungsquelle

- R_i ist in Reihe zu U_q

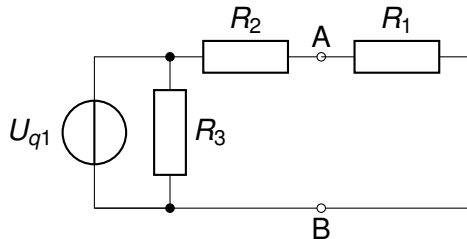


Abbildung: Spannungsquelle

Spannungsquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Spannungsquelle

- R_i ist in Reihe zu U_q
- R_3 ist irrelevant

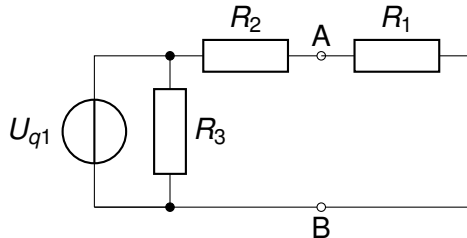


Abbildung: Spannungsquelle


Knotenspannungsverfahren (Teil 1)

- Ein Knoten wird Bezug (z. B. Masse)
- Alle Widerstände in Leitwerte umwandeln ($G = \frac{1}{R}$)
- Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln
- Knoten durchnummerieren ($\varphi_1 \dots \varphi_n$)
- Gleichungen aufstellen

Knotenspannungsverfahren (Teil 2)

- Hauptdiagonale: Alle Leitwerte am Knoten (pos. Vorzeichen)
- Nebendiagonalen: Alle Verbindungen zwischen Knoten i (Zeile) und j (Spalte) wichtig: neg. Vorzeichen

$$\left(\begin{array}{ccc|c}
 G1 + G3 + G5 & -G3 & -G5 & I_{q1} \\
 -G3 & G2 + G3 + G6 & -G6 & 0 \\
 -G5 & -G6 & G4 + G5 + G6 & 0
 \end{array} \right) \quad (44)$$

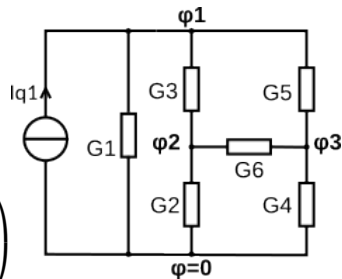

Knotenspannungsverfahren (Teil 3)

$$\begin{pmatrix} G1 + G3 + G5 & -G3 & -G5 \\ -G3 & G2 + G3 + G6 & -G6 \\ -G5 & -G6 & G4 + G5 + G6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (45)$$

φ_n = Spannungen der Knoten zum Bezugsknoten hier $\varphi = 0$